

ACTIVIDAD 2, VIERNES 3 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE DE CIRCUITO COMBINACIONAL	DIAGRAMA LOGICO	TABLA DE VERDAD	EXPLICACION BREVE DE FUNCIONAMIENTO	DOS APLICACIONES REALES	TU OPINION BREVE
MULTIPLEXOR 4-1					
DEMULTIPLEXOR 1-2					
CODIFICADOR					
DECODIFICADOR					
DECODIFICADOR BCD A 7 SEGMENTOS					
COMPARADOR					