

De acuerdo a la siguiente tabla de verdad, deduce el diagrama lógico de compuertas lógicas, con sus respectivas entradas y sus salidas, y en LOGISIM, elabora el diagrama lógico, dibujándolo en su pantalla principal con compuertas lógicas, y comprueba su simulación de funcionamiento, de las ocho combinaciones que tiene. Debes de sacar captura de pantalla y guardarlas en un archivo PDF, lo mandas al correo carlhv2016@gmail.com, debes de tener en cuenta el horario que se te explico para la entrega , que es hoy lunes 15 de Junio de 2020.

ENTRADAS			SALIDAS	
C	B	A	F	G
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0